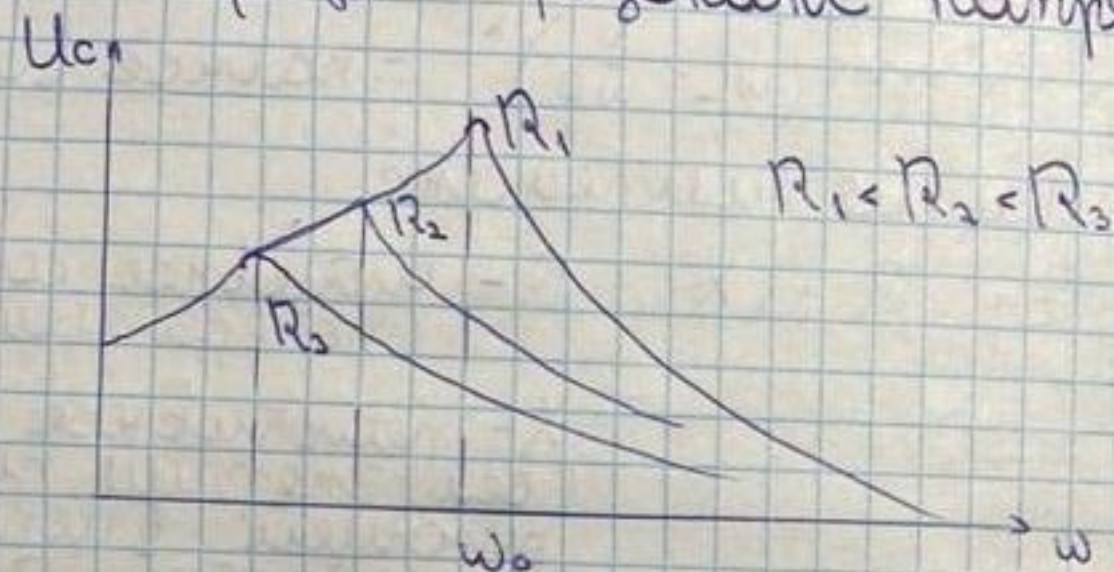
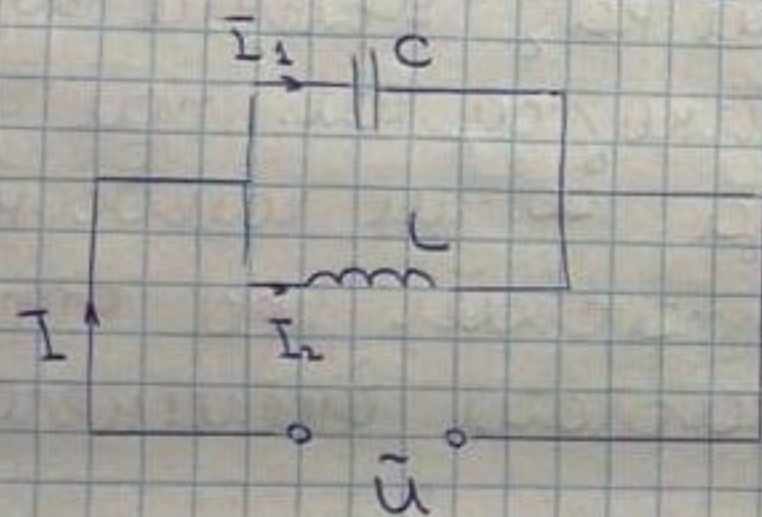


Тогда $U = U_R$, а U_C и U_L одинаковы по амплитуде и противоположны по фазе - резонанс напряжений



РЕЗОНАНС ТОКОВ



$$R=0: \quad I_1 = I_{m1} \cos(\omega t - \varphi_1)$$

$$I_2 = I_{m2} \cos(\omega t - \varphi_2)$$

$$I_m = |I_{m1} - I_{m2}| = U_m \left| \omega C - \frac{1}{\omega L} \right|$$

